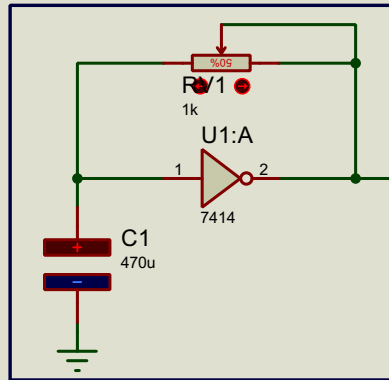



Lab. Electrónica Digital 2

Ejemplo P.4


Clock






Lógica

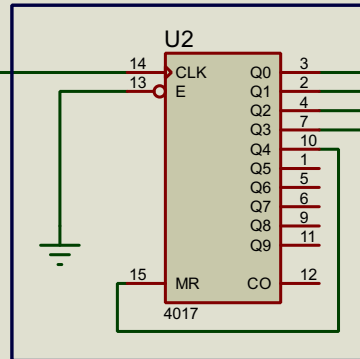


Potencia

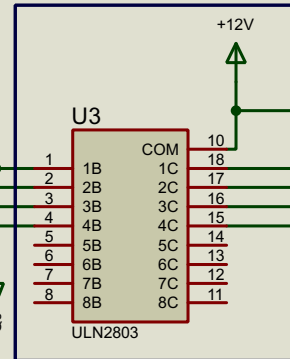


Motor PaP Unipolar

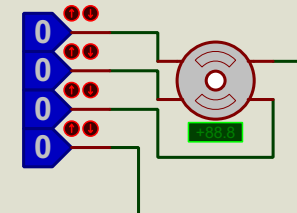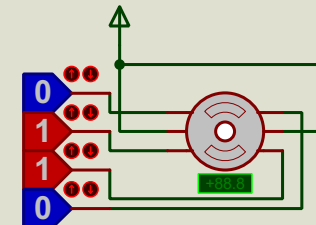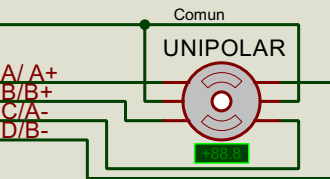

Potencia

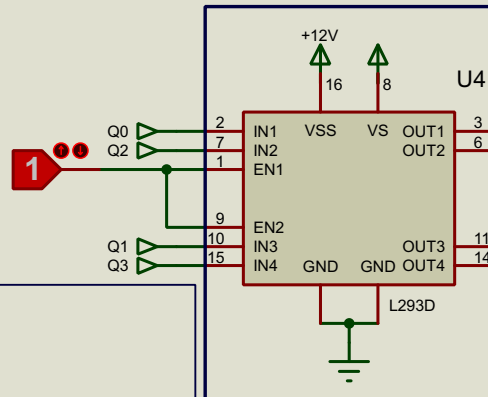

Motor PaP Bipolar

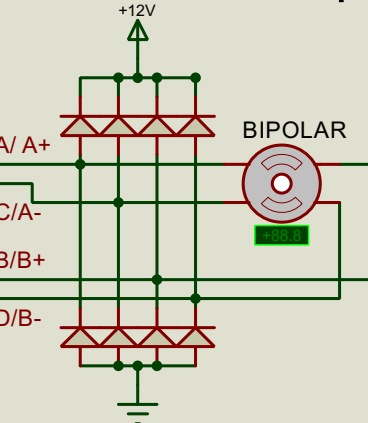

Nombres:
Hora y día:
N° Equipo:
N° de Lista: